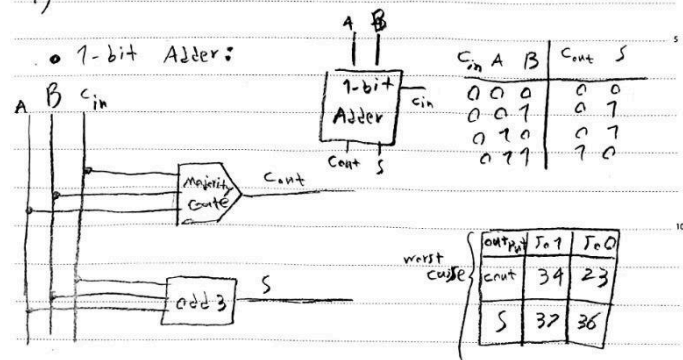


.1_bit Adder



Part ①

  1)



The longest observed delay was for S (T=1) with $\alpha = 37$ ns.

cin A B cin A B cin A B
0 1 1 → 0 0 1 → 0 1 1





```
4  module _1BitAdder(input A,B,cin, output S,cout);  
5  
6      onesCounter onesCounter(A,B,cin, cout,S);  
7  
8  endmodule
```

```
4  module oneBitAdderTB();
5
6      logic AA = 1'b1, BB = 1'b1, cin = 1'b0;
7      wire cout, SS;
8
9      _1BitAdder OBA(AA, BB, cin, SS, cout);
10
11     initial begin
12         #90 AA = 0;
13         #67
14         #56 AA = 1;
15         #100
16         repeat(3) #200 BB = ~BB;
17         #76
18         #26 AA = 0;
19         #100 $stop;
20     end
21
22 endmodule
```

. 2-bit Adder


• 2-bit Adder:

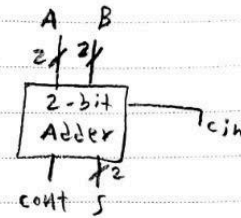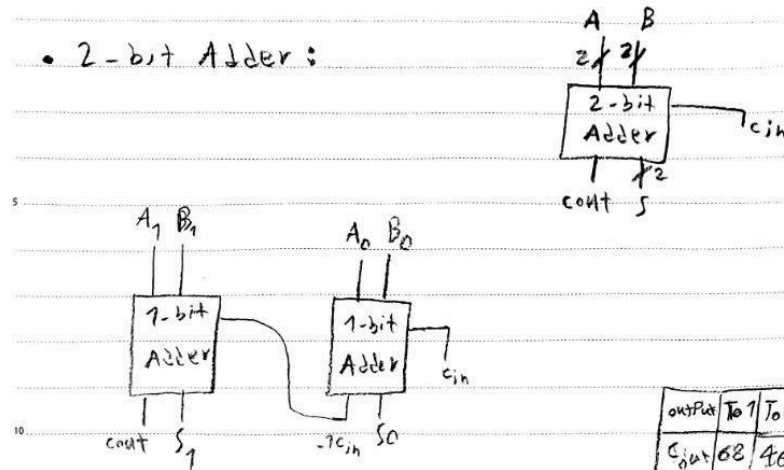

output	To 1	To 0
C_{out}	68	46
S_1	71	70
S_0	37	36


$c_{in} A_1 A_0 B_1 B_0$

 0 0 0 1 1 \rightarrow 0 0 1 1 1 \rightarrow 0 0 0 1 1





```
11 module _2BitAdder(input [1:0] A,B, input cin, output [1:0] S, output cout);
12
13     wire _1cin;
14     _1BitAdder OC1(A[0],B[0],cin,S[0],_1cin);
15     _1BitAdder OC2(A[1],B[1],_1cin,S[1],cout);
16
17 endmodule
```

```
25 module TwoBitAdderTB();
26
27     logic [1:0] AA = 2'b00;
28     logic [1:0] BB= 2'b11;
29     logic cin = 0;
30     wire [1:0]SS;
31     wire cout;
32
33     _2BitAdder TwoBA(AA,BB,cin,SS,cout);
34
35     initial begin
36         #100 AA[0] = 1;
37         #150
38         #34 AA[0] = 0;
39         #168
40         repeat(4) #250 BB[1] = ~BB[0];
41         #56 $stop;
42     end
43
44 endmodule
```

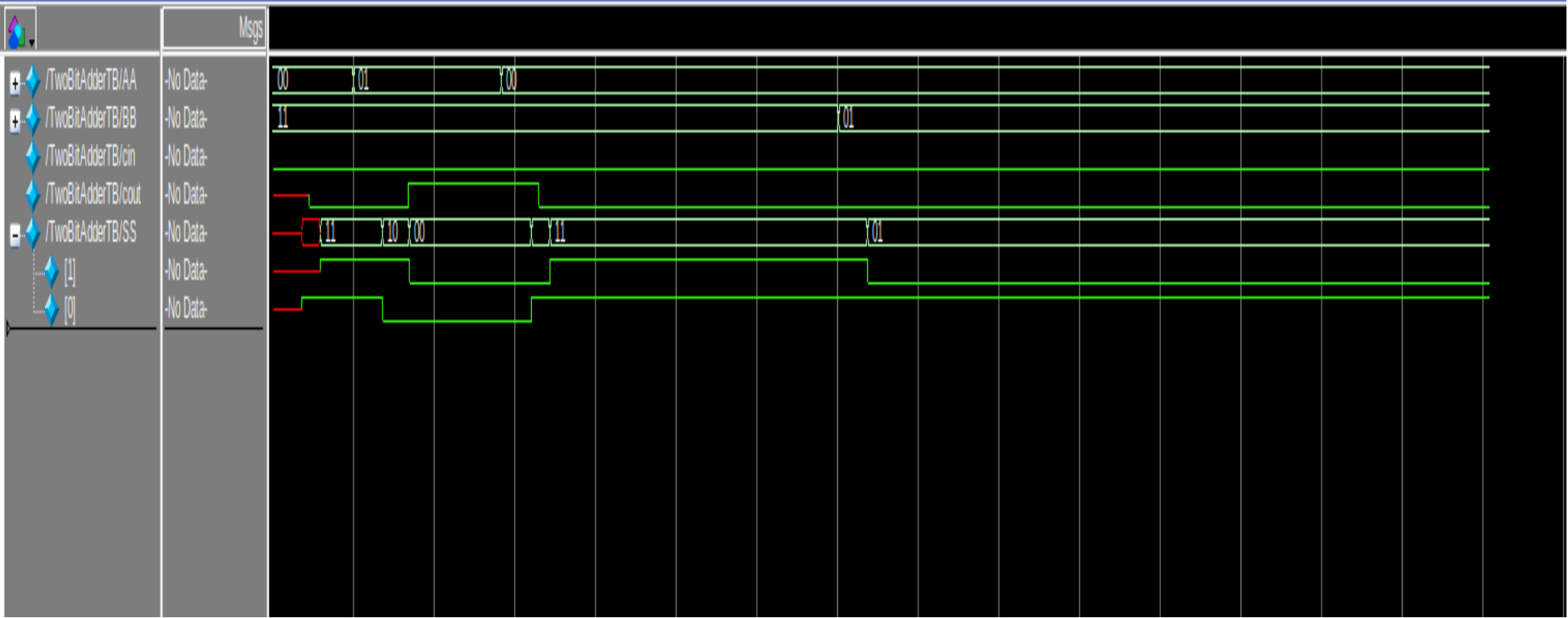


. 3-bit Adder

• 3-bit Adder:

  

output	Tc 1	Tc 0
cout	102	89
S ₂	105	104
S ₉	71	70
S ₀	37	36

 $\begin{matrix} c_m & A & B \\ \hline 0 & 000 & 111 \end{matrix} \rightarrow 0001111 \rightarrow 0000111$




```
19 module _3BitAdder(input [2:0] A,B, input cin, output [2:0] S, output cout);
20
21     wire _1cin;
22     _1BitAdder OneBA(A[0],B[0],cin,S[0],_1cin);
23     _2BitAdder TwoBA(A[2:1],B[2:1],_1cin,S[2:1],cout);
24
25 endmodule
```

```
46 module ThreeBitAdderTB();
47
48     logic [2:0] AA = 3'b000;
49     logic [2:0] BB = 3'b111;
50     logic cin = 0;
51     wire [2:0] SS;
52     wire cout;
53
54     _3BitAdder ThreeBA(AA,BB,cin,SS,cout);
55
56     initial begin
57         #100 AA[0] = 1;
58         #180
59         #56 AA[0] = 0;
60         #200
61         $stop;
62     end
63
64 endmodule
```


Msgs	
+ /ThreeBitAdderTB/AA	-No Data-
+ /ThreeBitAdderTB/BB	-No Data-
/ThreeBitAdderTB/cin	-No Data-
/ThreeBitAdderTB/cout	-No Data-
- /ThreeBitAdderTB/SS	-No Data-
[2]	-No Data-
[1]	-No Data-
[0]	-No Data-


. 4-bit Adder

• 4-bit Adder :

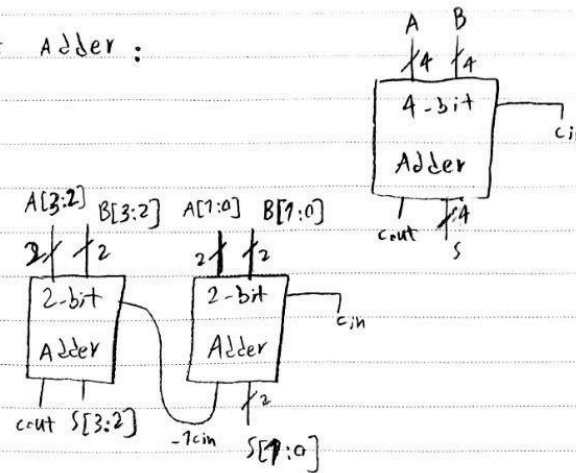

output	To 1	To 0
Cout	136	92
S ₃	139	138
S ₂	105	104
S ₁	71	70
S ₀	37	36

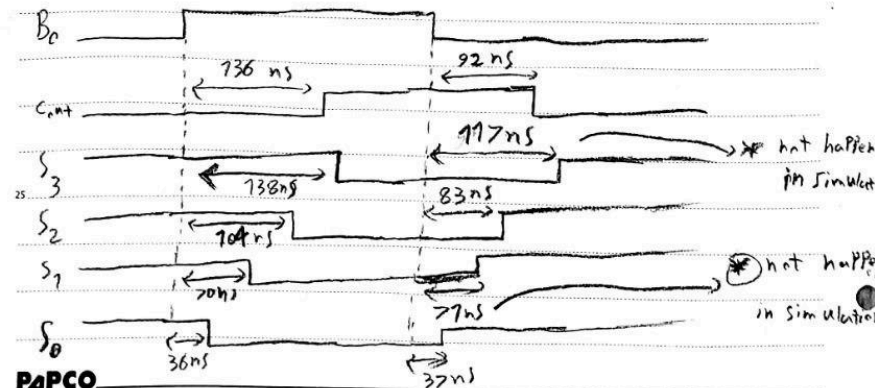c_{in} A B
 000111100 → 000111101
 ↓
 000111100



```

28 module _4BitAdder(input [3:0] A,B, input cin, output [3:0] S, output cout);
29
30     wire _1cin;
31     _2BitAdder TwoBA1(A[1:0],B[1:0],cin,S[1:0],_1cin);
32     _2BitAdder TwoBA2(A[3:2],B[3:2],_1cin,S[3:2],cout);
33
34 endmodule
35

```



```

67 module FourBitAdderTB();
68
69     logic [3:0] AA = 4'b0011;
70     logic [3:0] BB = 4'b1100;
71     logic cin = 0;
72     wire [3:0] SS;
73     wire cout;
74
75     _4BitAdder ThreeBA(AA,BB,cin,SS,cout);
76
77     initial begin
78         #200 BB[0] = 1;
79         #196
80         #59 BB[0] = 0;
81         #267
82         $stop;
83     end
84

```


. 5-bit Adder

• 5-bit Adder:

 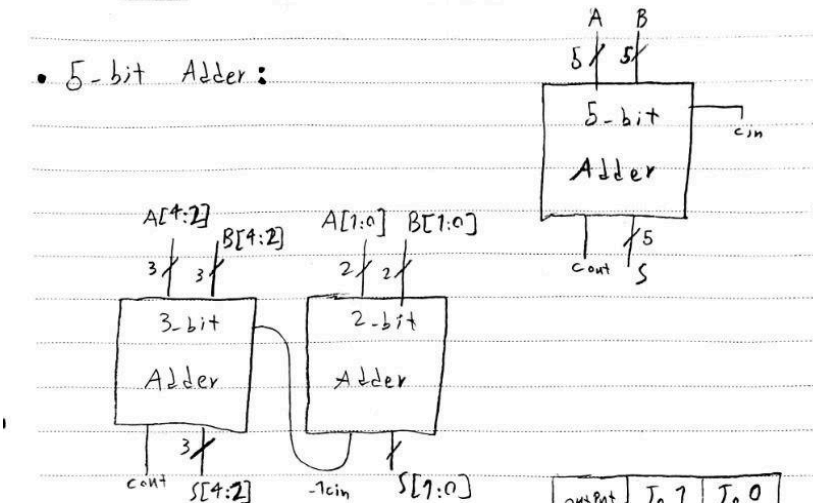


$$\begin{array}{c} \text{cin} \\ \sim 0 \end{array} \begin{array}{c} A \\ 00110 \end{array} \begin{array}{c} B \\ 11001 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} A \\ 000111 \end{array} \begin{array}{c} B \\ 11001 \end{array}$$

$$\downarrow$$

$$00011011001$$

outPut	$T_{0.1}$	$T_{0.0}$
cout	120	115
S_4	123	122
S_3	139	138
S_2	105	104
S_1	71	70
S_0	37	36

 

```


37 module _5BitAdder(input [4:0] A,B, input cin, output [4:0] S, output cout);
38
39     wire _1cin;
40     _2BitAdder TwoBA1(A[1:0],B[1:0],cin,S[1:0],_1cin);
41     _3BitAdder ThreeBA1(A[4:2],B[4:2],_1cin,S[4:2],cout);
42
43 endmodule

```


```

87 module FiveBitAdderTB();
88
89     logic [4:0] AA = 5'b00110;
90     logic [4:0] BB = 5'b11001;
91     logic cin = 0;
92     wire [4:0] SS;
93     wire cout;
94
95     _5BitAdder ThreeBA(AA,BB,cin,SS,cout);
96
97     initial begin
98         #268 AA[0] = 1;
99         #386
100         #87 AA[0] = 0;
101         #324
102         $stop;
103     end
104
105 endmodule

```

 

. 63-bit one's counter

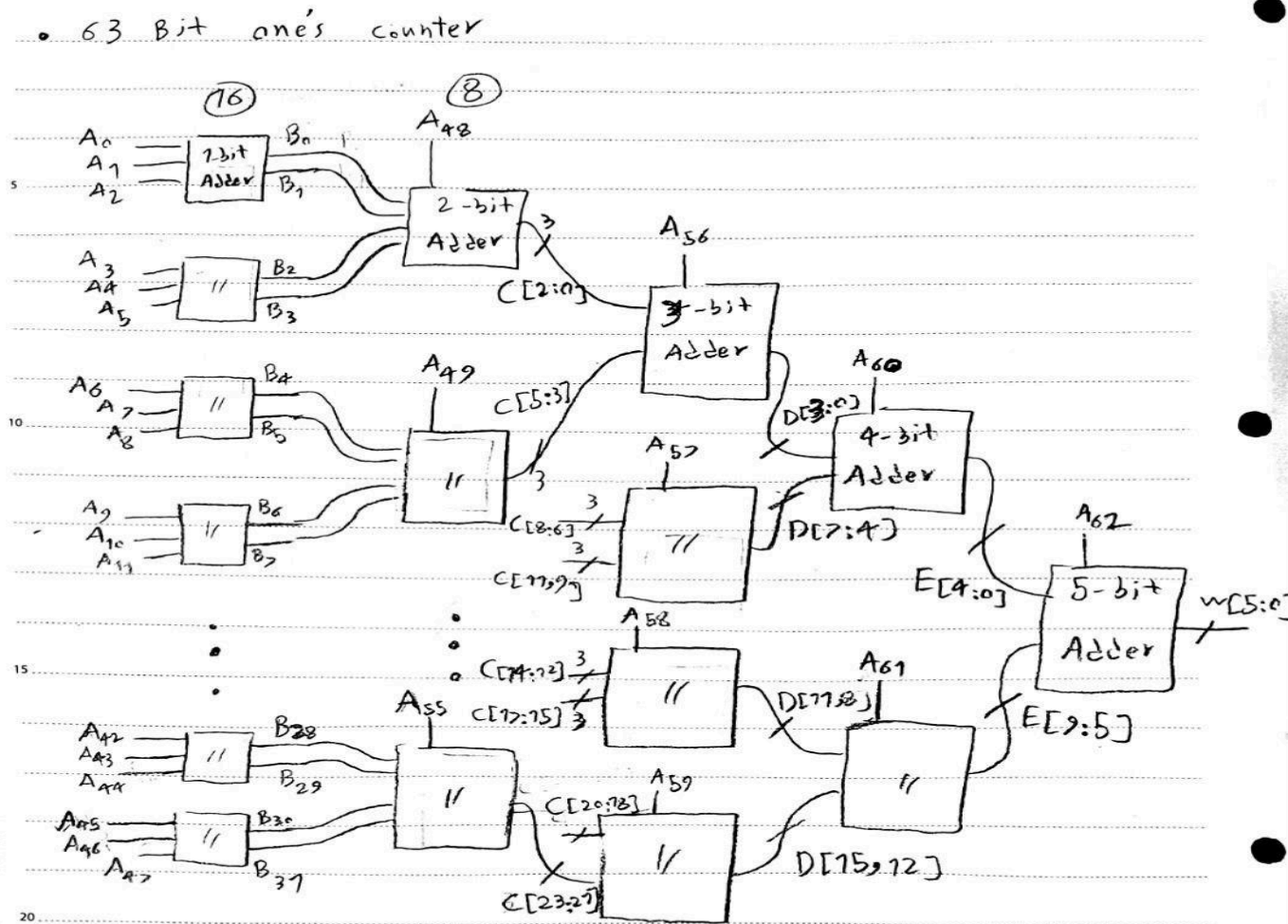

Worst case delay : $37 + 77 + 105 + 139 + 173 = 525 \text{ ns}$


```

4  module _630C(input [62:0] A, output [5:0] W);
5
6      wire initial_cin = 0;
7      wire cout, _cout;
8      wire [31:0] B;
9      wire [23:0] C;
10     wire [15:0] D;
11     wire [9:0] E;
12
13     _1BitAdder OA1(A[0],A[1],A[2],B[0],B[1]);
14     _1BitAdder OA2(A[3],A[4],A[5],B[2],B[3]);
15     _1BitAdder OA3(A[6],A[7],A[8],B[4],B[5]);
16     _1BitAdder OA4(A[9],A[10],A[11],B[6],B[7]);
17     _1BitAdder OA5(A[12],A[13],A[14],B[8],B[9]);
18     _1BitAdder OA6(A[15],A[16],A[17],B[10],B[11]);
19     _1BitAdder OA7(A[18],A[19],A[20],B[12],B[13]);
20     _1BitAdder OA8(A[21],A[22],A[23],B[14],B[15]);
21     _1BitAdder OA9(A[24],A[25],A[26],B[16],B[17]);
22     _1BitAdder OA10(A[27],A[28],A[29],B[18],B[19]);
23     _1BitAdder OA11(A[30],A[31],A[32],B[20],B[21]);
24     _1BitAdder OA12(A[33],A[34],A[35],B[22],B[23]);
25     _1BitAdder OA13(A[36],A[37],A[38],B[24],B[25]);
26     _1BitAdder OA14(A[39],A[40],A[41],B[26],B[27]);
27     _1BitAdder OA15(A[42],A[43],A[44],B[28],B[29]);
28     _1BitAdder OA16(A[45],A[46],A[47],B[30],B[31]);
29
30
31     _2BitAdder TA1(B[3:2],B[1:0],A[48],C[1:0],C[2]);
32     _2BitAdder TA2(B[7:6],B[5:4],A[49],C[4:3],C[5]);
33     _2BitAdder TA3(B[11:10],B[9:8],A[50],C[7:6],C[8]);
34     _2BitAdder TA4(B[15:14],B[13:12],A[51],C[10:9],C[11]);
35     _2BitAdder TA5(B[19:18],B[17:16],A[52],C[13:12],C[14]);
36     _2BitAdder TA6(B[23:22],B[21:20],A[53],C[16:15],C[17]);
37     _2BitAdder TA7(B[27:26],B[25:24],A[54],C[19:18],C[20]);
38     _2BitAdder TA8(B[31:30],B[29:28],A[55],C[22:21],C[23]);
39
40     _3BitAdder THA1(C[5:3],C[2:0],A[56],D[2:0],D[3]);
41     _3BitAdder THA2(C[11:9],C[8:6],A[57],D[6:4],D[7]);
42     _3BitAdder THA3(C[17:15],C[14:12],A[58],D[10:8],D[11]);
43     _3BitAdder THA4(C[23:21],C[20:18],A[59],D[14:12],D[15]);
44
45     _4BitAdder FA1(D[7:4],D[3:0],A[60],E[3:0],E[4]);
46     _4BitAdder FA2(D[15:12],D[11:8],A[61],E[8:5],E[9]);
47
48     _5BitAdder FIA1(E[4:0],E[9:5],A[62],W[4:0],W[5]);
49
50 endmodule

```

```
1  `timescale 1ns/1ns
2  `include "63BitOne'sCounter.sv"
3
4  module Counter_TB();
5      logic [62:0] AA = 63'b000000000000000011111111111000000000000001111111111111100;
6      wire [5:0] WW;
7
8      _63BitOnesCounter counter(AA,WW);
9
10     initial begin
11         #896 AA[5] = 0;
12         #1000
13         #235 AA[62] = 1;
14         #1235
15         repeat(2) #2000 AA[60] = ~AA[60];
16         #1365
17         $stop;
18     end
19 endmodule
```

