

Erfan Falahati 810102491


CA3

ECE-Fall403


Course id: 4031810189401

1.

①

 

S	R	$Q^+$
0	0	$\overline{Q}$
0	1	1
1	0	0
1	1	Q

 

clk	S	R	$Q^+$
0	0	0	$\overline{Q}$
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	Q
1	-	-	Q

## 2.

```
module SRLatchNand(input clk,S,R, output Q);

    wire x,y,Qbar;

    or #(7) OR1(y, clk, R);
    or #(7) OR2(x, clk, S);
    nand #(7) N1(Q, x, Qbar);
    nand #(7) N2(Qbar, y, Q);

endmodule
```

```
module NandLatch_TB();

    logic S = 1,R = 1,clk = 0;
    wire Q;


    SRLatchNand Latch(clk, S, R, Q);

    initial begin
        #86 S = 0;
        #60
        #73 S = 1; R = 0;
        #96 S = 0; R = 1;
        #100 S = 1;
        #109 R = 0;
        #110 R = 0; S = 0;
        #56
        #49 R = 1;
        #43
        #78 clk = 1;
        #65
        #125 R = 0; S= 1;
        #90
        #57 S = 0;
        #110 $stop;
    end

endmodule
```

Time Step	/NandLatch_TB/S	/NandLatch_TB/R	/NandLatch_TB/clk	/NandLatch_TB/Q
1	0	0	0	0
2	1	0	0	1
3	0	0	0	1
4	0	1	0	0
5	1	1	0	1
6	0	1	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	1	0	0	1
12	0	0	0	1
13	0	0	0	1
14	0	0	0	1

## 3. & 4.

 

clk	D	Q <sup>+</sup>
1	0	0
1	1	1
0	-	Q

```
module DLatch1(input clk,D, output Q);
```

```
    wire k,x,y, Qbar;
```

```
    not #(7) NOT1(k,D);
```

```
    nand #(7) NAND1(y, k, clk);
```

```
    nand #(7) NAND2(x, D, clk);
```

```
    nand #(7) NAND3(Q, x, Qbar);
```


```
    nand #(7) NAND4(Qbar, y, Q);
```

```
endmodule
```



```

4  module DLatch_TB();
5
6      logic clk = 1, D = 0;
7      wire Q;
8
9      DLatch1 Latch(clk, D, Q);
10
11     initial begin
12         #50 clk = 0;
13         #20
14         #60 D = 1;
15         #50 clk = 1;
16         repeat(5) #100 clk = ~clk;
17         #47 D = 0;
18         #25
19         repeat(5) #100 clk = ~clk;
20         #42
21         repeat(3) #96 D = ~D;
22         #50 clk = 0;
23         #120 $stop;
24     end
25
26 endmodule

```

 

5.

  

```

28 module DLatch2(input clk,R,D, output Q);
29
30     wire k,x,y,z,p, Qbar;
31
32     not #(7) NOT1(p,R);
33     not #(7) NOT2(k,z);
34     nand #(7) NAND1(z,D,p);
35     nand #(7) NAND2(y, z, clk);
36     nand #(7) NAND3(x, k, clk);
37     nand #(7) NAND4(Q, x, Qbar);
38     nand #(7) NAND5(Qbar, y, Q);
39
40 endmodule


```

```

4 module Register8Bit(input clk,R, input [7:0] PI,output [7:0] PO);
5
6     genvar k;
7     generate
8         for (k = 0; k<8; i=i+1) begin : dlatch
9             DLatch2 dd (clk, R, PI[k], PO[k]);
10        end
11    endgenerate
12
13 endmodule
14


```

6.

 

$8 \times 37 = 296 \text{ ns}$  — worst case

sequential  
adder  
with  
D-latch

 





```
5 module Add8Bit(input [7:0]A,B,input cin, output [7:0] S, output cout);
6
7     assign #(296) {cout,S} = A + B + cin;
8
9 endmodule
10
11
12 module SequenceAdder(input clock, reset, input [7:0] A, output [7:0] P);
13
14     wire [7:0] PI;
15     wire cout;
16     Add8Bit ADD(A ,P ,0 ,PI, cout);
17     Register8Bit Rei(clock,reset,PI,P);
18
19 endmodule
```
 
# 7.

```
4 module seqAdder_TB();
5
6     logic clk = 0, reset = 0;
7     logic [7:0] A = 8'b00010111;
8     wire [7:0] P;
9
10    SequenceAdder SA(clk, reset, A, P);
11
12    initial begin
13        #25 clk = 1;
14        #50 reset = 1;
15        #600 reset = 0; clk = 0;
16        #100 A = 8'b00000001;
17        #300
18        #350 clk = 1;
19        #350 clk = 0;
20        #50 clk = 1;
21        #100 A = 8'b01111111;
22        #600 clk = 0;
23        #300 $stop;
24    end
25
26 endmodule
```



8.

 

Master-Slave D Flip-Flop

```


46 module MSDFF(input clk,R,D, output Q);
47
48     wire s,p,k,y,x,q,qbar,clkbar,z,e,Qbar;
49     not #(7) NOT1(s, R);
50     not #(7) NOT2(clkbar, clk);
51     not #(7) NOT3(k, p);
52     nand #(7) NAND0(p, D, s);
53     nand #(7) NAND1(y, clk, p);
54     nand #(7) NAND2(x, clk, k);
55     nand #(7) NAND3(q, x, qbar);
56     nand #(7) NAND4(qbar, y, q);
57     nand #(7) NAND5(z, qbar, clkbar);
58     nand #(7) NAND6(e, q, clkbar);
59     nand #(7) NAND7(Q, e, Qbar);
60     nand #(7) NAND8(Qbar, z, Q);
61
62 endmodule

```

```

3  module MS_TB();
4
5      logic clk = 0, D = 0, R = 0;
6      wire Q;
7
8      MSDFF MSD(clk, R, D, Q);
9
10     initial begin
11         #50 clk = 0;
12         #20
13         #60 D = 1;
14         #50 clk = 1;
15         repeat(5) #100 clk = ~clk;
16         #47 D = 0;
17         #25
18         repeat(5) #100 clk = ~clk;
19         #42
20         repeat(3) #96 D = ~D;
21         #40 D = 1;
22         #20 clk = 0;
23         #50 R = 1;
24         #30 clk = 1; #30 clk = 0;
25         #25 R = 0;
26         #100 $stop;
27
28     end
29
30 endmodule

```

 

## 9.


```
16 module Register8Bit_MSDFf(input clk,R, input [7:0] PI,output [7:0] P0);
17
18     genvar k;
19     generate
20         for (k = 0; k<8; k=k+1) begin : ms_dff
21             MSDFf msdff (clk, R, PI[k], P0[k]);
22         end
23     endgenerate
24
25 endmodule
```

```
21 module SequenceAdder_MSDFf(input clock, reset, input [7:0] A, output [7:0] P);
22
23     wire [7:0] PI;
24     wire cout;
25     Add8Bit ADD(A ,P ,0 ,PI, cout);
26     Register8Bit_MSDFf Rei(clock,reset,PI,P);
27
28 endmodule
```

```

28 module seqAdder_MSDFB_TB();
29
30     logic clk = 0, reset = 0;
31     logic [7:0] A = 8'b00000001;
32     wire [7:0] P;
33
34     SequenceAdder_MSDFB SA(clk, reset, A, P);
35
36     initial begin
37         #20 reset = 1; #35 clk = 1; #30 clk = 0; #60 reset = 0;
38         #300
39         #30 clk = 1; #30 clk = 0;
40         #75 reset = 1; #100 clk = 1; #30 clk = 0; #60 reset = 0;
41         #375 A = 8'b00000011;
42         #30 clk = 1; #30 clk = 0;
43         #75 reset = 1; #100 clk = 1; #30 clk = 0; #60 reset = 0;
44         #360 A = 8'b00001000;
45         #30 clk = 1; #30 clk = 0;
46         #75 reset = 1; #100 clk = 1; #30 clk = 0; #60 reset = 0;
47         #375 A = 8'b00000101;
48         #30 clk = 1; #30 clk = 0;
49         #75 reset = 1; #100 clk = 1; #30 clk = 0; #60 reset = 0;
50         #380 A = 8'b00010100;
51         #30 clk = 1; #30 clk = 0;
52         #100 $stop;
53     end
54
55 endmodule

```

 

# 10.

```
61 module MS_VS_LATCH_TB();
62
63     logic clk = 0, reset = 0;
64     logic [7:0] A = 8'b00000001;
65     wire [7:0] P1,P2;
66
67     SequenceAdder SA1(clk,reset, A, P1);
68     SequenceAdder_MSDFP SA2(clk, reset, A, P2);
69
70     initial begin
71         #20 reset = 1; #35 clk = 1; #30 clk = 0; #60 reset = 0;
72         #400
73         #100 clk = 1; #375 clk = 0;
74         #400 A = 8'b00000011;
75         #75 clk = 1; #375 clk = 0;
76         #75 reset = 1; #100 clk = 1; #30 clk = 0;#60 reset = 0;
77         #400 A = 8'b00001000;
78         #75 clk = 1; #375 clk = 0;
79         #100 A = 8'b00000101;
80         #75 clk = 1; #375 clk = 0;
81         #75 reset = 1; #100 clk = 1; #30 clk = 0;#60 reset = 0;
82         #400 A = 8'b00010100;
83         #75 clk = 1; #375 clk = 0;
84         #100 $stop;
85     end
86
87
88 endmodule
```



